AA - Das Potentiometer im Detail

Erarbeite dir die genaue Funktionsweise und die Einsatzmäöglichkeiten eines Potentiometers.

Bearbeite die folgenden Aufgaben/beantworte die Fragen/trage die Infos zusammen und erstelle einen „Heftaufschrieb“

- Stelle sicher, dass du die Aufgaben im Lernbaustein bearbeitet und verstanden hast.
- Baue eine Schaltung auf, mit der du die Spannungsteilung am Potentiometer auf der seriellen Konsole verfolgen kannst.

From:
https://wiki.qg-moessingen.de/ - **QG Wiki**

Permanent link:
https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:nwt:arduino:arbeitsauftraege:aa_details_poti:start?rev=1601834364

Last update: **04.10.2020 19:59**